

Introducción

En la clase anterior se tuvo un acercamiento con algunos de los elementos que se encuentran en TinkerCad, para luego poder conocer como utilizarlos.

Actividad

En esta clase se realiza la primera actividad, la cual está destinada a potenciar y aprovechar los conocimientos adquiridos sobre los elementos antes mencionados.

La misma consiste en realizar un circuito basado en el siguiente ejemplo, pero aplicado sus propias interpretaciones, como así también agregando mejoras y/o cambios que se crean necesarios.

Diagrama

En la siguiente captura permite visualizar el conexionado de los elementos para el ejemplo.

